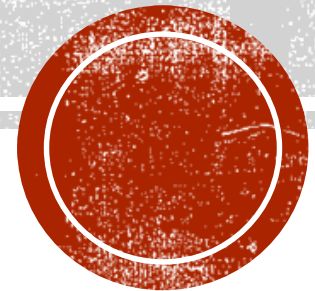


ELEKTRONIKA

Viera Stopjaková (viera.stopjakova@stuba.sk)

Ústav elektroniky a fotoniky

FEI STU



Kombinačné obvody

Prednáška


9

Obsah


- **Kombinačné logické obvody a ich realizácia**
 - Charakteristika a rozdelenie KO
 - Najpoužívanéjšie KO
- Parametre kombinačných obvodov
 - Logický zisk
 - Hazardy

Charakteristika KO

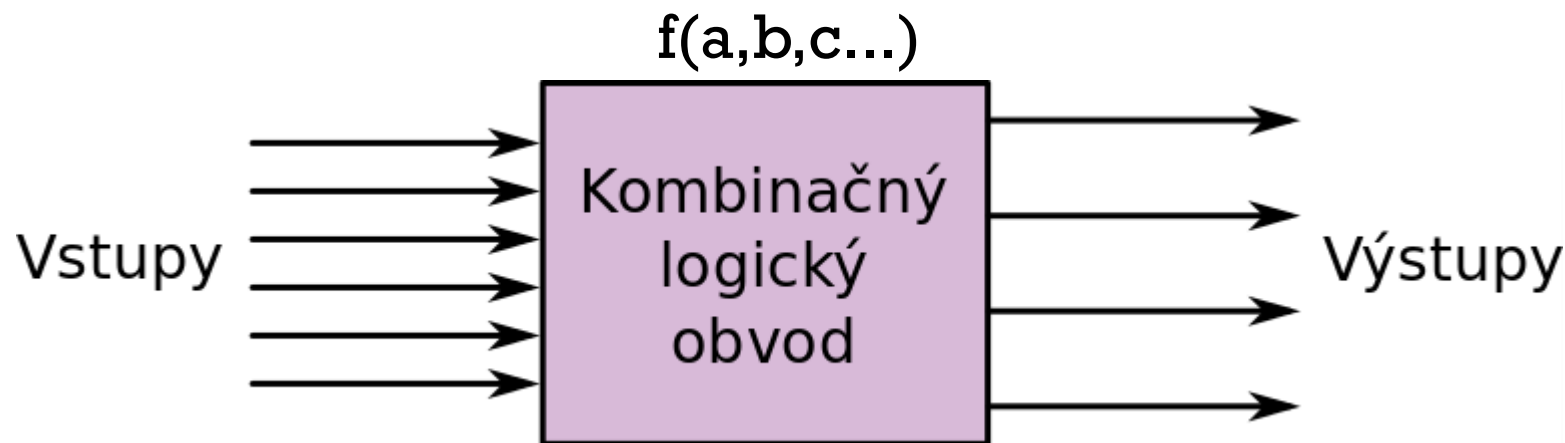- Obvody zložené zo základných a komplexných logických členov
 - výstupné dáta **závisia** len od vstupných premenných (dát)
 - obvod je opísateľný Boolovskou funkciou alebo pravdivostnou tabuľkou
 - časovo nezávislá funkcia



Rozdelenie KO (v CMOS)

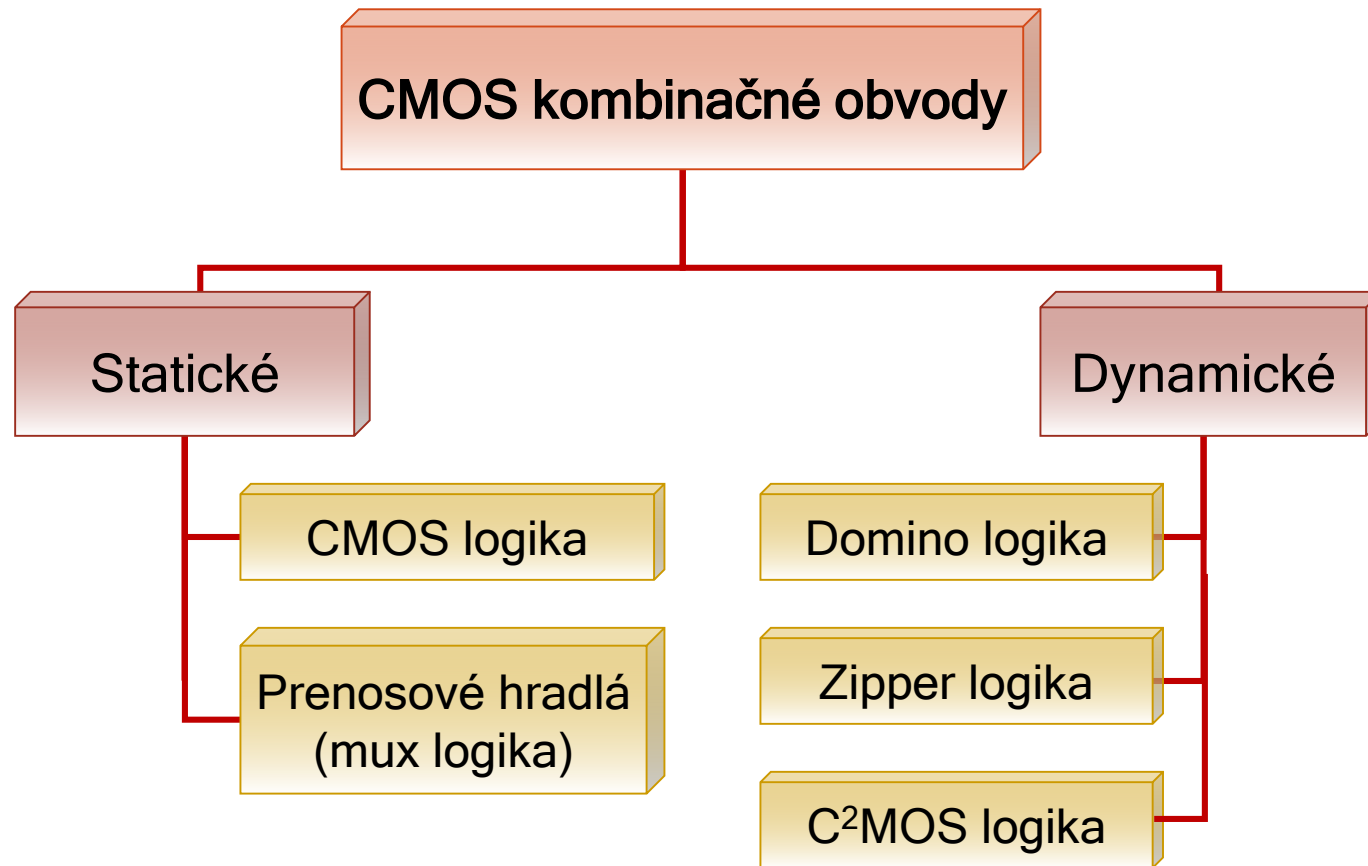

Kombinačné obvody

■ Najpoužívanejšie kombinačné obvody

- Aritmetická sčítačka / odčítačka
- Multiplexor / Demultiplexor
- Selektor
- Komparátor
- Kóder / Dekóder
- Boothova bunka

Aritmetická sčítačka

- Aritmeticky sčíta dve čísla v (priamom) binárnom kóde

- Niekoľko topológií a architektúr

- **Polosčítačka (Half Adder - HA)**

- neuvažuje **vstupný** prenos z vyššieho rádu



- **Úplná sčítačka (Full Adder - FA)**



- uvažuje vstupný prenos



Aritmetická sčítačka

- Navrhnite 1-bitovú aritmetickú **polosčítačku** (HA)

		^{2¹}	^{2⁰}
A	B	C_{OUT}	Y
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

  

$$Y = \bar{A}.B + A.\bar{B} = A \oplus B$$

$$C_{OUT} = A.B$$

Aritmetická sčítačka

- Navrhnete 1-bitovou aritmetickou úplnou sčítačku (FA)


			2 ¹	2 ⁰
C _{IN}	A	B	C _{OUT}	Y
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1



Aritmetická sčítačka

- Navrhnite 1-bitovú aritmetickú úplnú sčítačku (FA)

			^{2¹}	^{2⁰}
C_{IN}	A	B	C_{OUT}	Y
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

 

$$Y = A \oplus B \oplus C_{IN}$$


$$C_{OUT} = A.B + C_{IN}.A + C_{IN}.B$$

Aritmetická sčítačka

- Navrhnite 1-bitovou aritmetickou úplnou sčítačku (FA)


$$Y = A \oplus B \oplus C_{IN} = (A \oplus B) \oplus C_{IN}$$
 
$$C_{OUT} = A.B + C_{IN}.A + C_{IN}.B = A.B + C_{IN}.(A \oplus B)$$



Aritmetická sčítačka

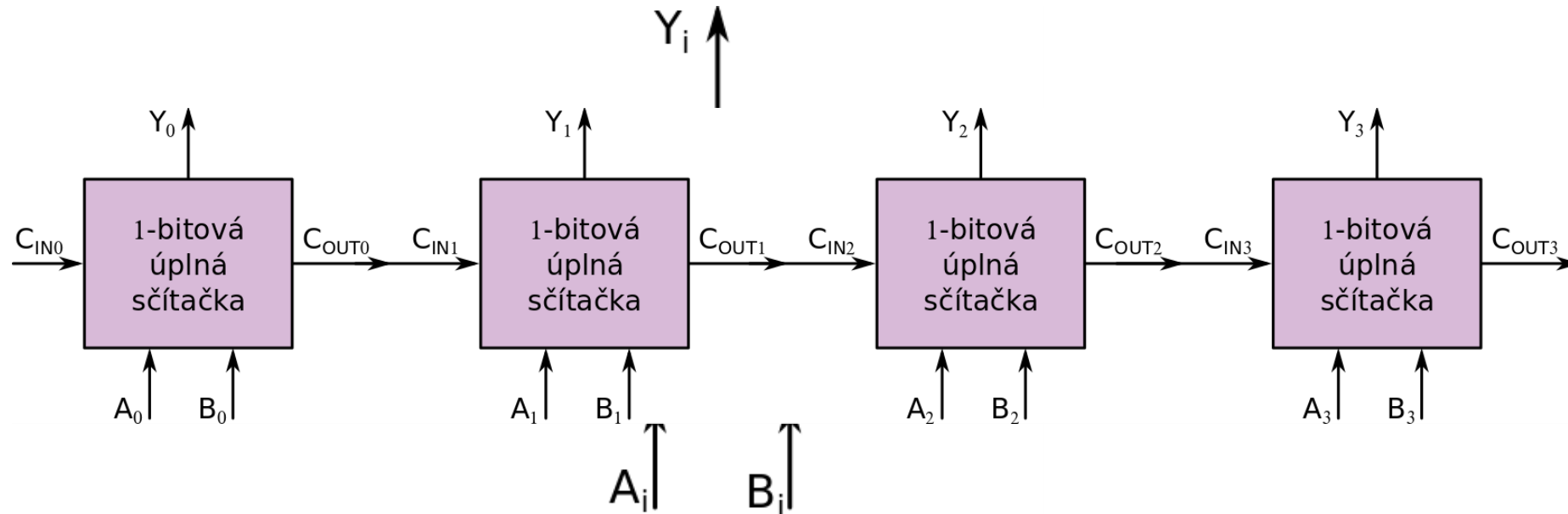- **Paralelná 4-bitová sčítačka/odčítačka** – najjednoduchší prípad
 - Zložená z identických segmentov
 - Posúvanie prenosu z predchádzajúceho rádu
 - Jednoduchá implementácia
 - Neoptimálne parametre – šírenie prenosu do vyššieho rádu



Rôzne typy sčítačiek

- **Carry look-ahead** sčítačka
- Carry skip, Carry select, Carry save sčítačka
- Pre-Fix sčítačka
- Pipeline paralelná sčítačka
- Multi-operandová sčítačka
- Manchesterská sčítačka


Rôzne parametre: spotreba, zložitosť, výkon, rýchlosť...

Carry look-ahead (CLA)

- Pred samotným sčítaním vypočíta propagáciu (šírenie) prenosu do vyššieho rádu na základe vstupných dát
 - Redukovaný čas potrebný na výpočet prenosu
 - Vyššia zložitosť a spotreba obvodu (hlavne pri viacbitovom slove)
- Zložená z troch častí:
 - **Propagate / Generate** generátor
 - **Look-Ahead Carry** generátor
 - **Sumátor**

Carry look-ahead (CLA)

 - **Propagate/Generate generátor** buď vygeneruje prenos do vyššieho rádu alebo ho len prenesie z nižšieho rádu
 - Krok je vykonaný na všetkých vstupných bitoch naraz, oneskorenie tvorí teda len jedno hradlo




$$P_i = A_i \oplus B_i$$

$$G_i = A_i B_i$$


Carry look-ahead (CLA)

- **Look-Ahead Carry** a **Sumátor** moduly pracujú na základe signálov z Propagate/Generate modulu a prenosu z nižšieho rádu

$$C_{i+1} = G_i + P_i C_i$$

 

$$S_i = P_i \oplus C_{i-1}$$

 

Carry look-ahead (CLA)

▪ 4-bitová CLA sčítačka


$$C_{i+1} = G_i + P_i C_i$$

$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 C_1 = G_1 + P_1 (G_0 + P_0 C_0) = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$$



$$C_3 = G_2 + P_2 C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$$
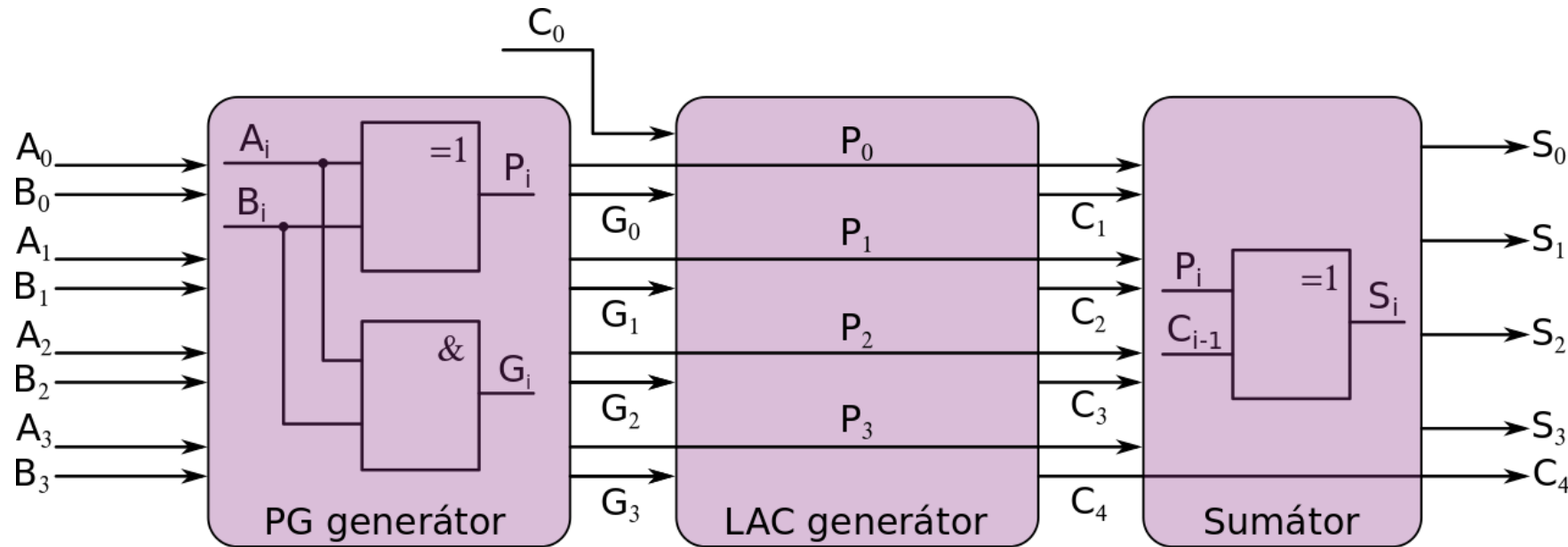
$$C_4 = G_3 + P_3 C_3 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_0$$



Multiplexor

  
- Prenáša dáta z vybraného vstupného kanála na výstup
- Dátové vstupné kanály (X_0 a X_1)
- Adresné (selektovacie) vstupy (A_0)
- Jeden dátový výstup (Y)




Multiplexor

- Navrhnete **multiplexor** s dvomi dátovými vstupmi (**MUX 1 z 2**)
 - A_0 je selektovací vstup

A_0	X_0	X_1	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

 


 
$$Y = A_0 \cdot X_1 + \overline{A_0} \cdot X_0$$



Multiplexor


- Navrhните **multiplexor** s dvomi dátovými vstupmi (**MUX 1 z 2**)
 - A_0 je selektovací vstup
  
$$Y = A_0 \cdot X_1 + \overline{A_0} \cdot X_0$$



Demultiplexor

 - Opačná funkcia multiplexora
- Prenáša vstupné dáta na jeden vybraný výstup
- Jeden dátový vstupný kanál (X)
- Adresné (selektovacie) vstupy (A_0)
- Dátové výstupné kanály (Y_0, Y_1)



Demultiplexor

- Navrhните **demultiplexor** so štyrmi výstupnými kanálmi
 - na výstupe neaktívneho kanála je LOG 0


A ₀	A ₁	X	Y ₀	Y ₁	Y ₂	Y ₃
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1

$$Y_0 = \overline{A_0} \overline{A_1} X$$

$$Y_1 = \overline{A_0} A_1 X$$

$$Y_2 = A_0 \overline{A_1} X$$

$$Y_3 = A_0 A_1 X$$

 

Demultiplexor


- Navrhnete **demultiplexor** so štyrmi výstupnými kanálmi
 - na výstupe neaktívneho kanála je LOG 0

$$Y_0 = \overline{A_0} \overline{A_1} X$$

$$Y_1 = \overline{A_0} A_1 X$$


$$Y_2 = A_0 \overline{A_1} X$$

$$Y_3 = A_0 A_1 X$$

 

Binárny komparátor

 
- Paralelný obvod na porovnanie dvoch slov
- Porovnáva jednotlivé bity vstupných čísel
- Výstupom je logická hodnota na príslušnom výstupe obvodu



Kóder / Dekóder

■ Obvod na prevod rôznych kódov

 
- Priamy, Inverzný, Doplnkový binárny kód
- BCD kód – Binary Coded Decimal
- Grayov kód
- Johnsonov kód
- Adresné dekódery v RAM



Vlastnosti KO – Logický zisk

■ Logický zisk (Fanout)

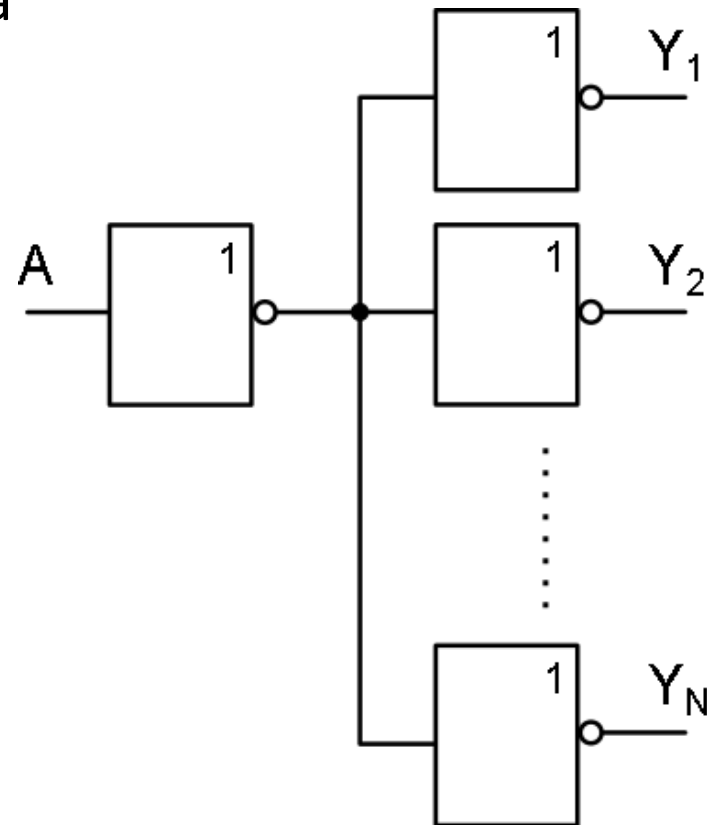- Parameter určujúci **zaťažiteľnosť** logického hradla (počet členov na výstupe)
- Statický a dynamický logický zisk
- Max. počet pripojených hradiel na výstupe hradla pri dodržaní dynamických parametrov
- Parazitná kapacita a odpor vstupu hradiel
- zvyčajne 10



Vlastnosti KO – Hazardy

- **Hazardy v logických obvodoch**

- Vznikajú kvôli nedokonalostiam a parazitným vplyvom v reálnych obvodoch (časovanie, oneskorenie...)
- Dochádza k nežiadúcej zmene hodnoty výstupu na krátky moment
 - zvyčajne pri zmene oboch premenných na vstupe toho istého hradla

- **Statické** hazardy

- **Dynamické** hazardy

- **Funkčné** hazardy

■ Statické hazardy

- Hazard statickej 1

- Keď signál nežiaduco zmení hodnotu na LOG 0 (má byť 1)

- Hazard statickej 0

- Keď signál nežiaduco zmení hodnotu na LOG 1 (má byť 0)



■ Odstrániteľné pomocou pridanej logiky

- Redudantné slučky v Karnaughovej mape

- Kompromis medzi zložitou/optimalizáciou obvodu a počtom hazardov


- tzv. Huffmanova metóda

Hazardy

- Příklad statického hazardu - **statická 1**

Y	C		B
	A		
0	1	1	0
0	0	1	1



$$Y = AB + \bar{A}C$$

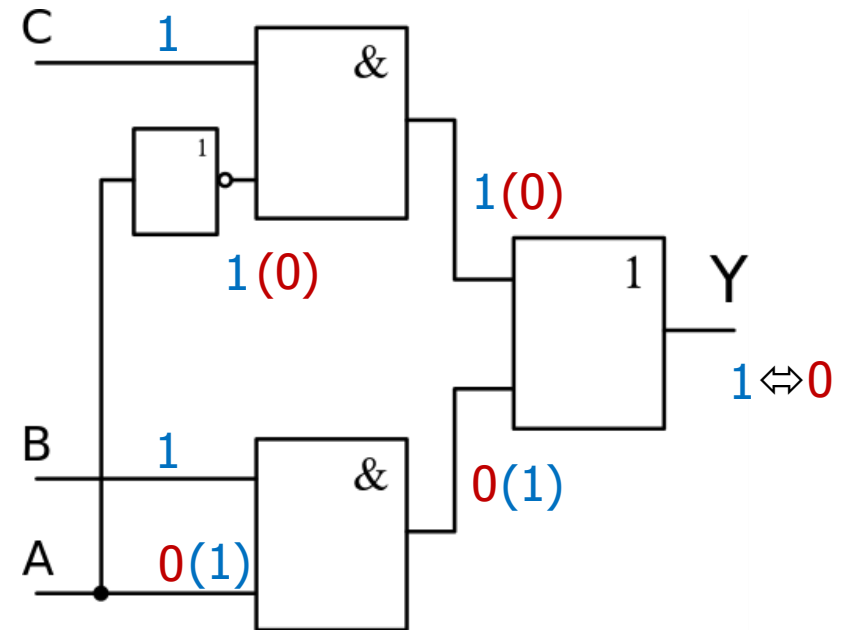

Pri prechode vstupov z 011 do 111, výstup Y neostáva v LOG 1
→ vzniká **statický hazard**!

Hazardy

  ■ Príklad statického hazardu - statická 1



- Redudantná slučka/hradlo
- Výstup je podržaný v jednotke pri prechode na vstupoch z 011 do 111


Hazardy

■ Dynamické hazardy

- Viacnásobná zmena výstupu pred ustálením, pri jednej zmene vstupu
- Nastávajú ak existuje viac ciest zo vstupu na výstup (vetvenie obvodu) a signálové vetvy majú rôzne oneskorenie (často ☹)
- Na odstránenie dynamických hazardov treba odstrániť **všetky** statické hazardy, čo nie je vždy možné / ekonomické

Hazardy

■ Príklad dynamického hazardu

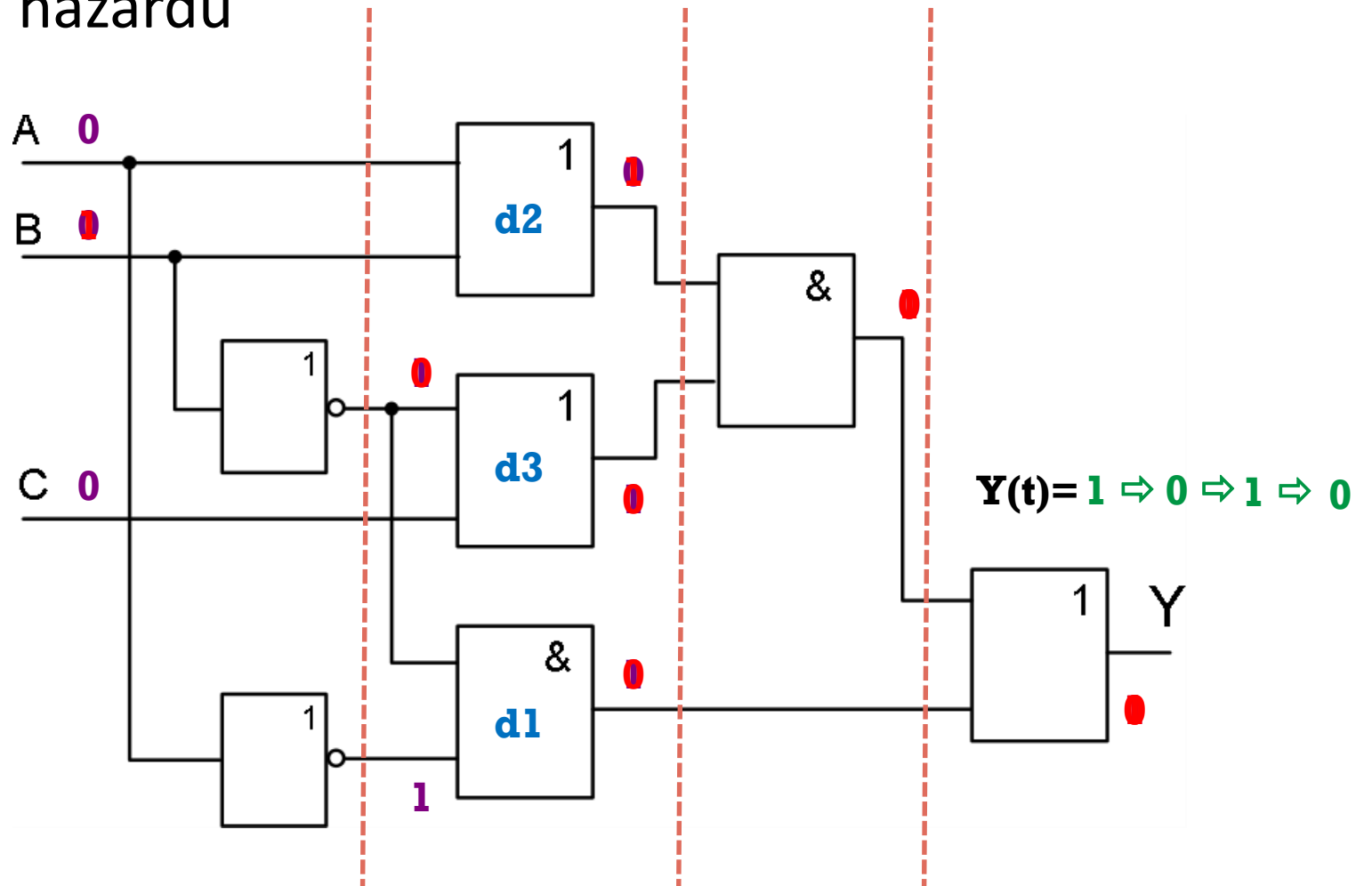

* Oneskorenie hradiel: $d1 \ll d2 \ll d3$

Ďakujem za pozornosť.